

Dado o circuito a seguir, determine I_{SS} , r_{on} , r_{op} e g_{mn} para um consumo máximo do circuito de 1 mW e ganho de tensão de 20.

Dados:

$$V_{DD} = 1,8V$$

$$\lambda_n = 0,5, \lambda_p = 0,1V^{-1}$$

